

Русенски университет “Ангел Кънчев” Факултет
“Електротехника, електроника и автоматика” Дисциплина
“Цифрова Схемотехника”

Курсова работа Вариант 5

име: Толга Яшар,
Георги Чапъров,
Преслав Георгиев

фак. номер: 223022,
223025,
223027
група: 26А
курс 2

Проверил:.....

/доц. д-р Адриана Бороджиева/

2024.19.04

1) кратки теоретични данни за броячите и синтез на синхронни броячи

Броячът е устройство, което регистрира броя на постъпилите на входа му импулси, като състоянието на брояча еднозначно се определя от броя на входните импулси. Най-простият брояч представлява един тригер, с който могат да се преброят два импулса.

Броячите могат да се разделят на:

- I. В зависимост от системата на броене:
 - кръгови
 - двоични
 - двоично-десетично
- II. В зависимост от организацията на връзките между тригерите:
 - асинхронни
 - синхронни
 - комбинирани
- III. В зависимост от начина на броене:
 - сумиращи
 - изваждащи
 - реверсивни
 - с произволен ред на броене

Синтез на синхронни броячи:

Синхронните броячи се създават чрез свързване на поредица от флип-флопи.

При всеки входящ импулс, стойността на брояча се увеличава с едно.

Общият брой на възможните състояния е равен на 2^n , където n е броят на флип-флопите.

2) Таблицы на преходите и изходите, кодиране на входните думи, изходните думи и вътрешните състояния, на преходите и изходите и функциите на възбуждане на елементите памет

Вариант 05

Да се синтезира изваждащ брояч до 6 с D-тригери

ТП на брояча, $Z' = A'$

$X \backslash A$	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
X_0	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
X_1	A_5	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4

ТПЦ на делителя на честота

$X \backslash A$	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
X_0	A_0/z_0	A_1/z_0	A_2/z_0	A_3/z_0	A_4/z_0	A_5/z_0
X_1	A_5/z_1	A_0/z_0	A_1/z_0	A_2/z_0	A_3/z_0	A_4/z_0

$X \backslash x$	x	$Z \backslash z$	z	$Q \backslash A$	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
X_0	0	z_0	0	Q_1	0	0	0	0	1	1
X_1	1	z_1	1	Q_2	0	0	1	1	0	0
				Q_3	0	1	0	1	0	1

№	x^t	A^t						z^t	y^t		
		q_1^t	q_2^t	q_3^t	q_1^{t+1}	q_2^{t+1}	q_3^{t+1}		D_1^t	D_2^t	D_3^t
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset
7	0	1	1	1	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset
8	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
11	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
12	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
13	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
14	1	1	1	0	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset
15	1	1	1	1	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset

Z

$x q_1 \backslash q_2 q_3$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	\emptyset	\emptyset
11	0	0	\emptyset	\emptyset
10	(1)	0	0	0

D1

$x q_1 \backslash q_2 q_3$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	(1)	(1)	\emptyset	\emptyset
11	0	(1)	\emptyset	\emptyset
10	(1)	0	0	0

D2

$x q_1 \backslash q_2 q_3$	00	01	11	10
00	0	0	(1)	(1)
01	0	0	\emptyset	\emptyset
11	(1)	0	\emptyset	\emptyset
10	0	0	(1)	0

D3


$x q_1 \backslash q_2 q_3$	00	01	11	10
00	0	(1)	(1)	0
01	0	(1)	\emptyset	\emptyset
11	(1)	0	\emptyset	\emptyset
10	(1)	0	0	(1)

$$Z = X \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_3$$



$$D_1 = \bar{X} \cdot Q_1 \vee Q_1 \cdot Q_3 \vee X \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_3$$

$$D_2 = Q_2 \cdot Q_3 \vee \bar{X} \cdot Q_2 \vee \bar{Q}_3 \cdot X \cdot Q_1$$

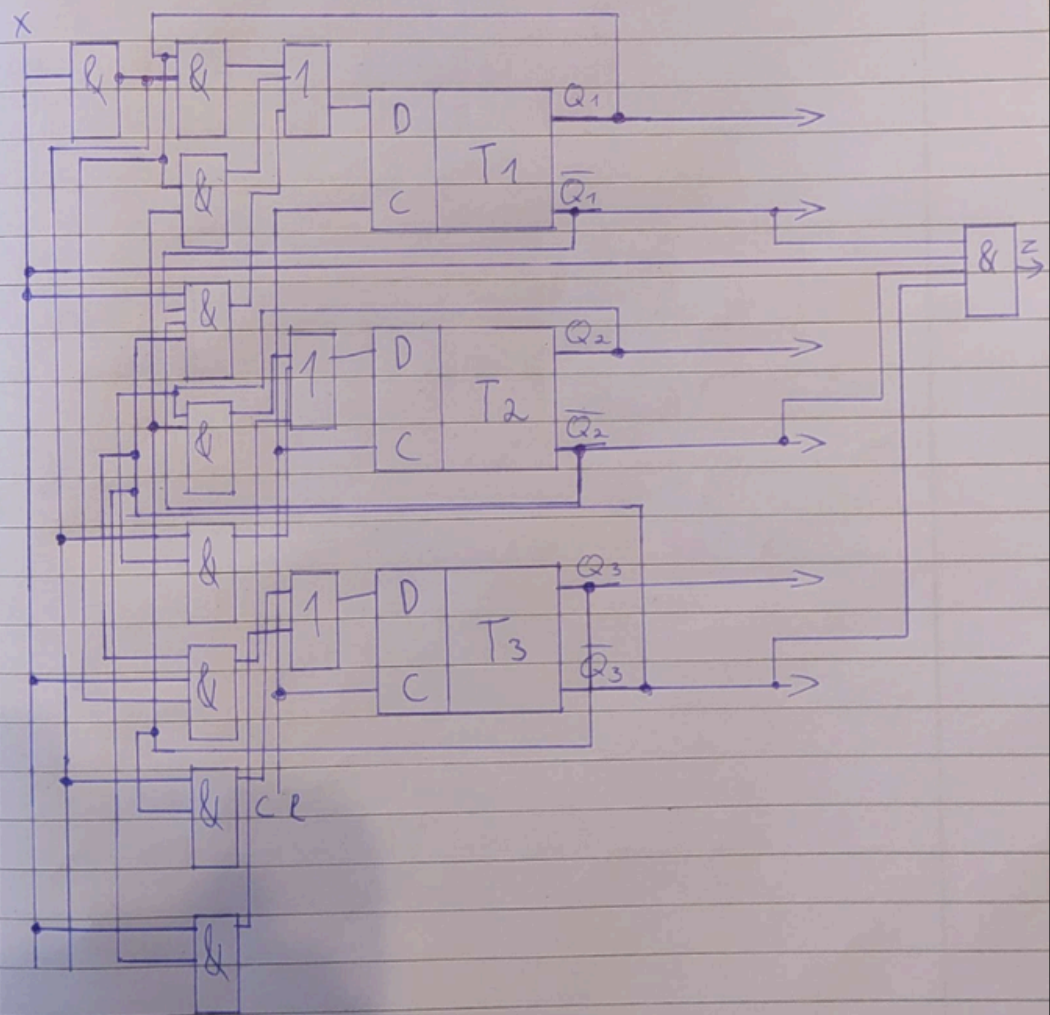
$$D_3 = \bar{X} \cdot Q_3 \vee X \cdot \bar{Q}_3$$



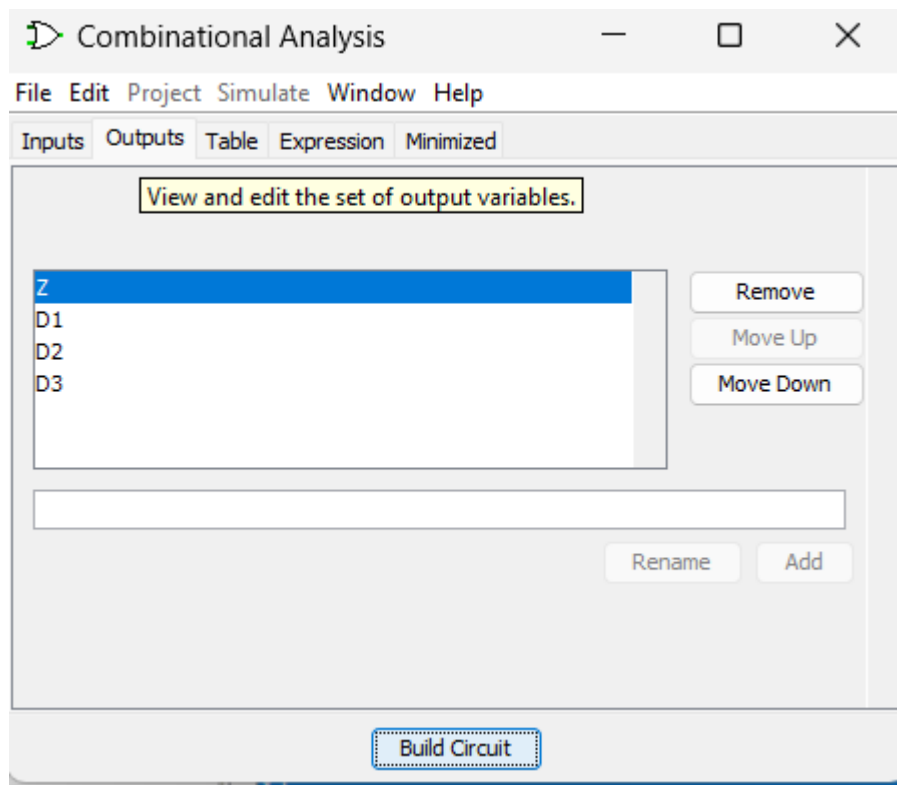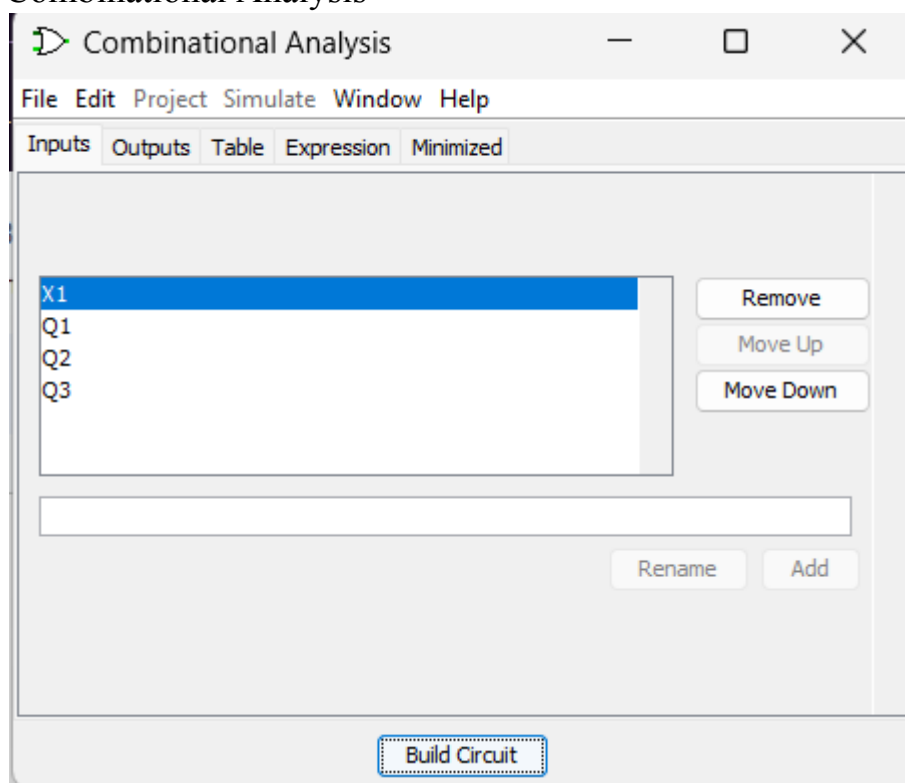3) стъпките на самия синтез при използване на опцията Combinational Analysis



X1	Q1	Q2	Q3	Z	D1	D2	D3
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0


Combinational Analysis
—
□
✕

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

Output: Z ▾

x1 Q1 Q2 Q3

x1 ~Q1 ~Q2 ~Q3

Clear

Revert

Enter

Build Circuit

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

Output:

$$\overline{X1} Q1 + Q1 Q3 + X1 \overline{Q1} \overline{Q2} \overline{Q3}$$

$$\sim X1 \ Q1 \ + \ Q1 \ Q3 \ + \ X1 \ \sim Q1 \ \sim Q2 \ \sim Q3$$

Clear Revert Enter

Build Circuit

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized



Output:

$$\overline{X1} Q2 + Q2 Q3 + X1 Q1 \overline{Q3}$$

$$\sim X1 \ Q2 \ + \ Q2 \ Q3 \ + \ X1 \ Q1 \ \sim Q3$$

Clear Revert Enter

Build Circuit

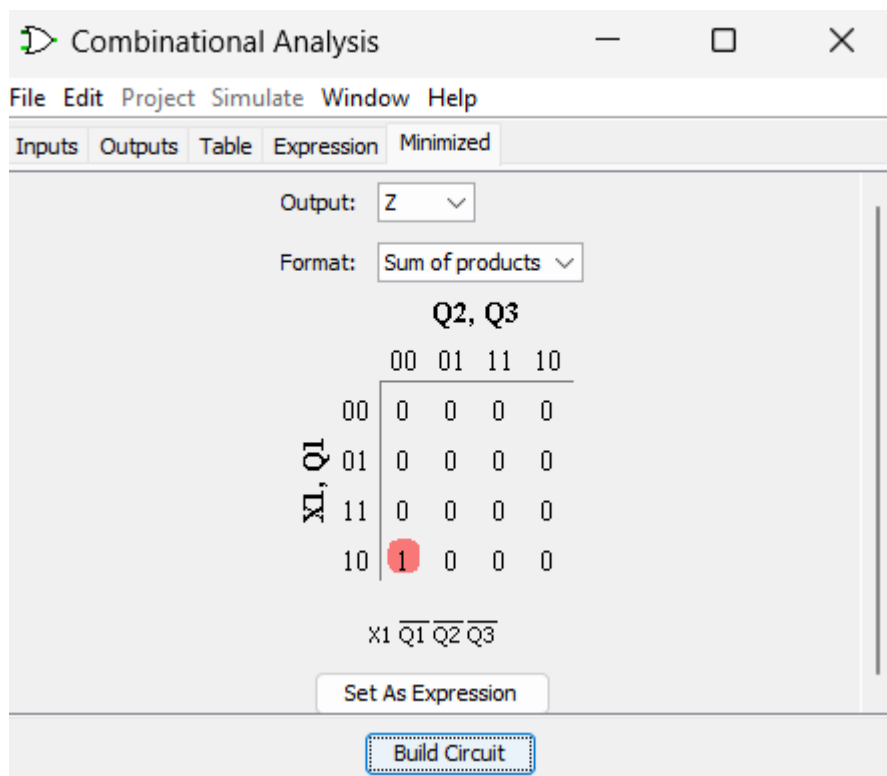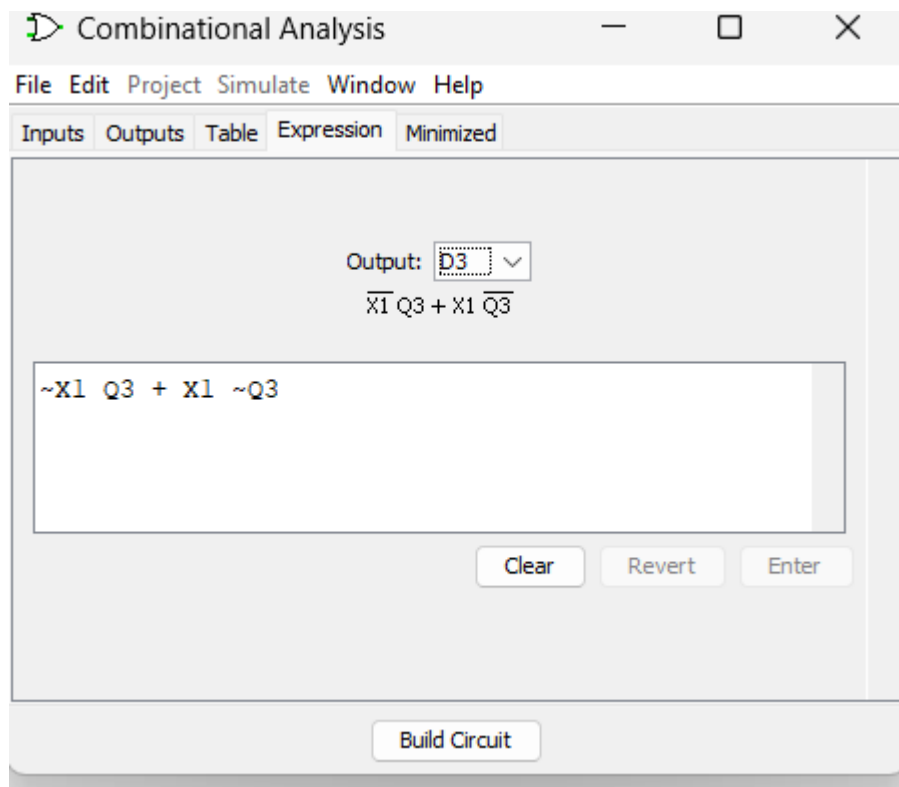

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

Output: D1

Format: Sum of products

Q2, Q3

	00	01	11	10
Q1, Q2	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	1	0	0	0

$\overline{x_1} Q_1 + Q_1 Q_3 + x_1 \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$

Set As Expression

Build Circuit

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

Output: D2

Format: Sum of products

Q2, Q3

	00	01	11	10
Q1, Q2	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	0	1	1
10	0	0	1	0

$\overline{x_1} Q_2 + Q_2 Q_3 + x_1 Q_1 \overline{Q_3}$

Set As Expression

Build Circuit

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

Output: D3

Format: Sum of products

Q2, Q3


	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1


$$\overline{x_1} Q_3 + x_1 \overline{Q_3}$$


Set As Expression


Build Circuit


4) Автоматично генерирана схема

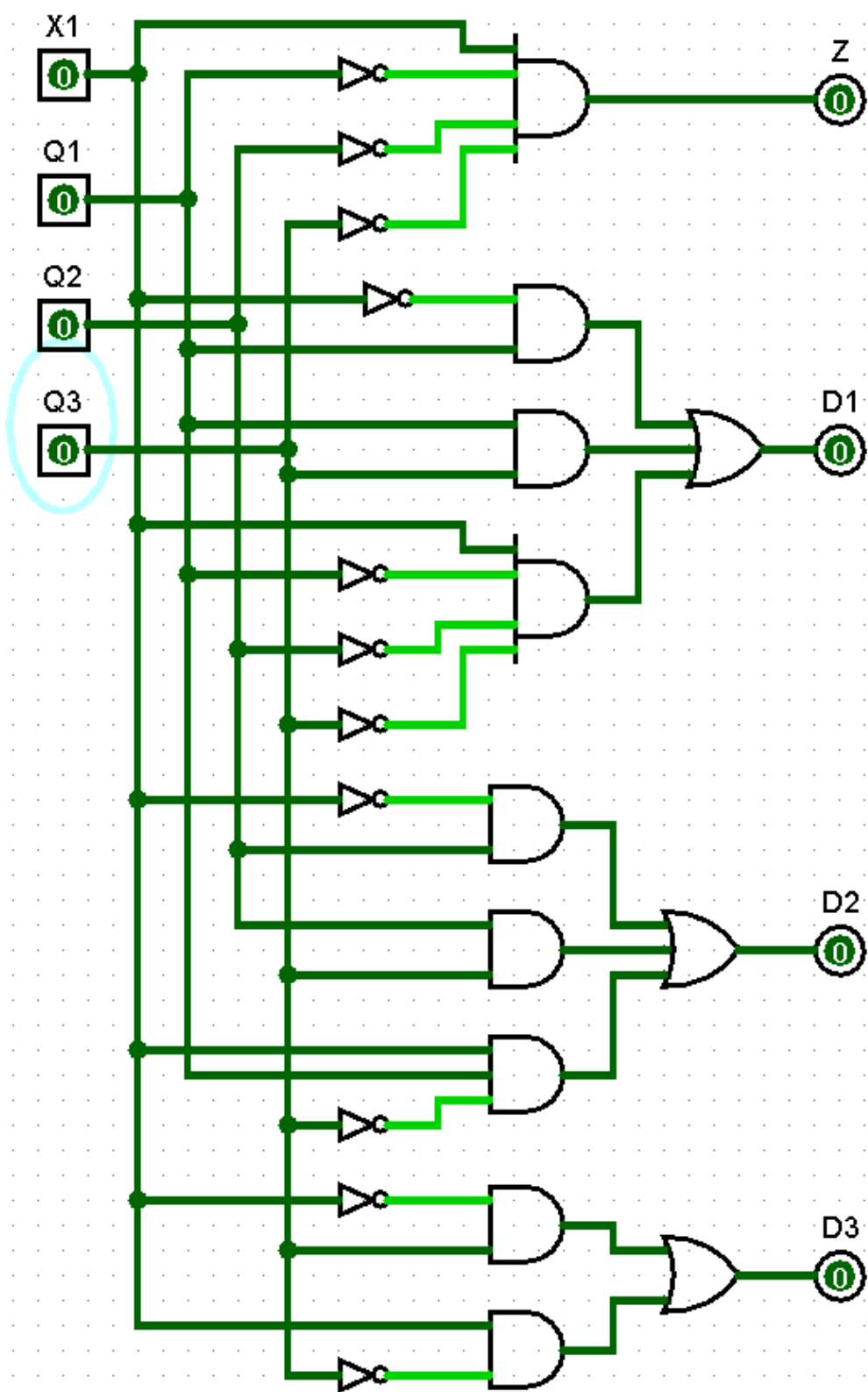


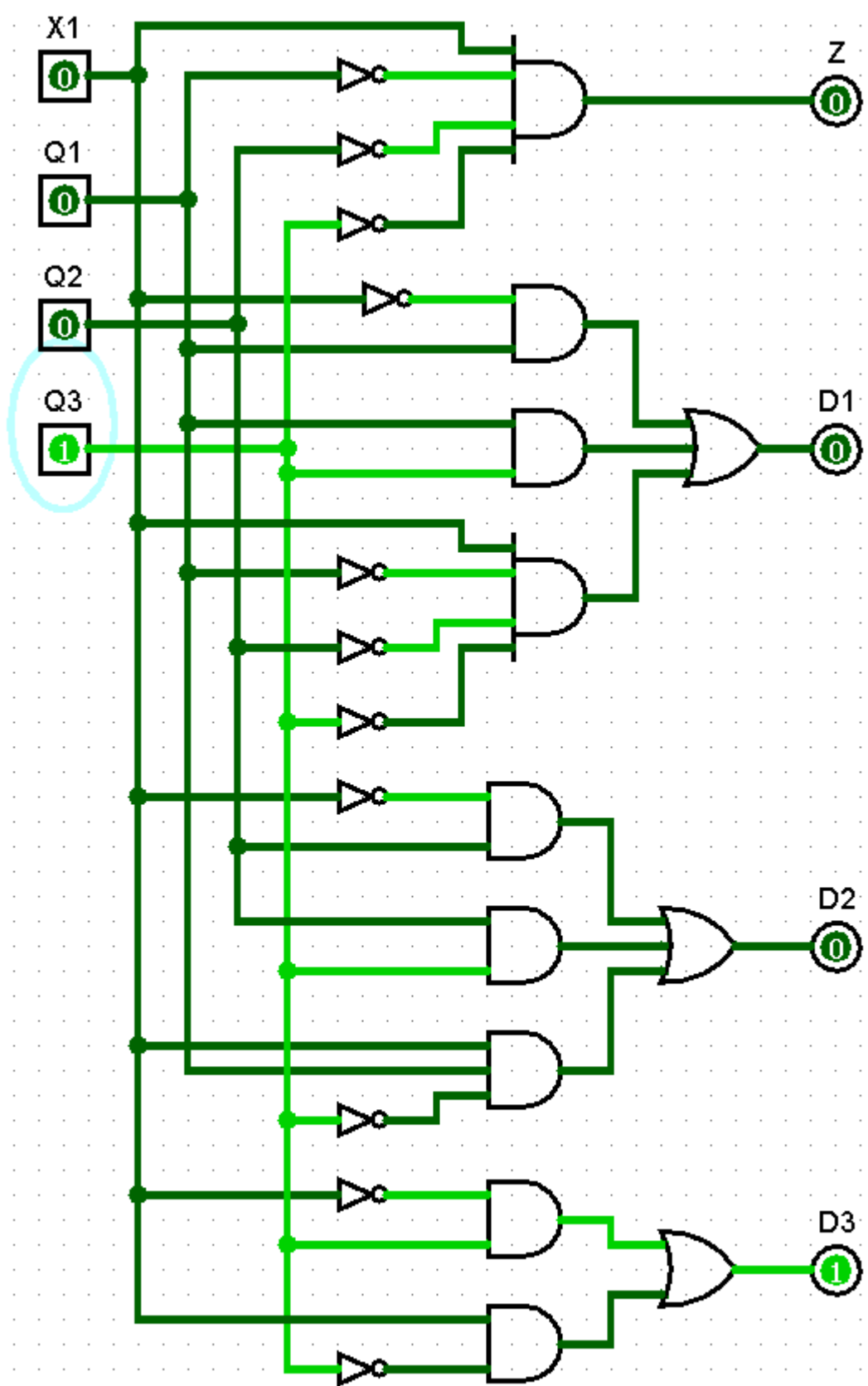


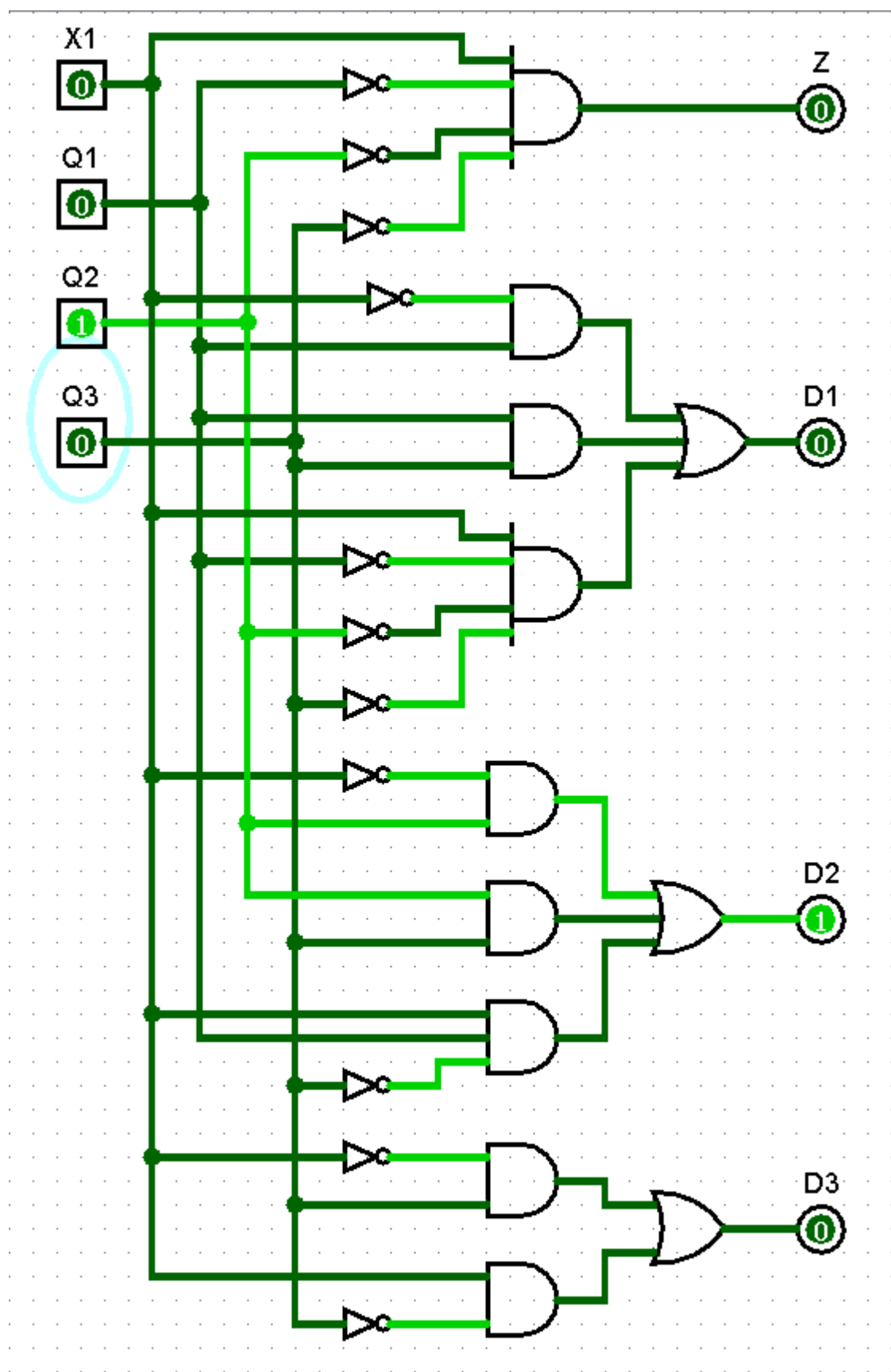


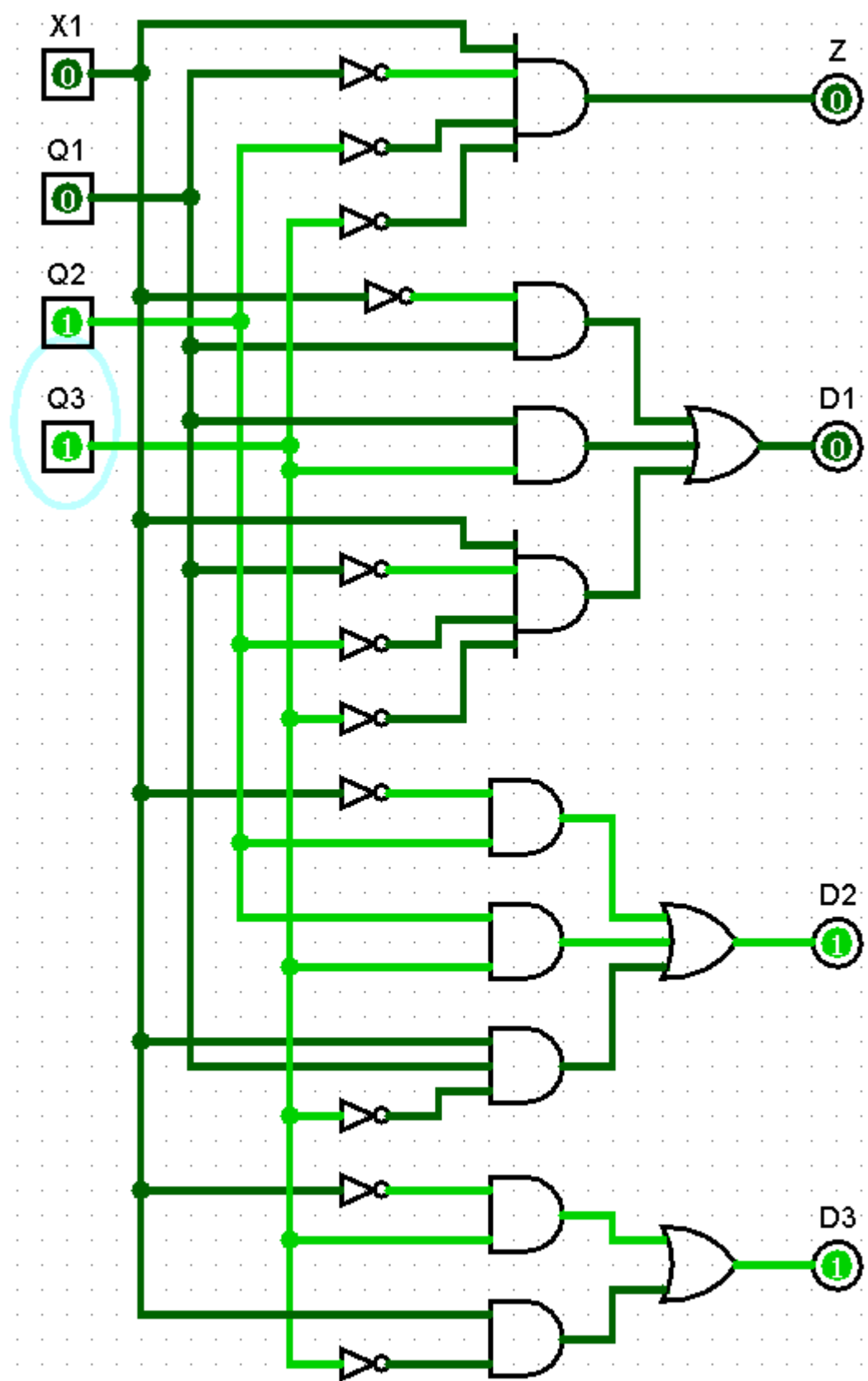


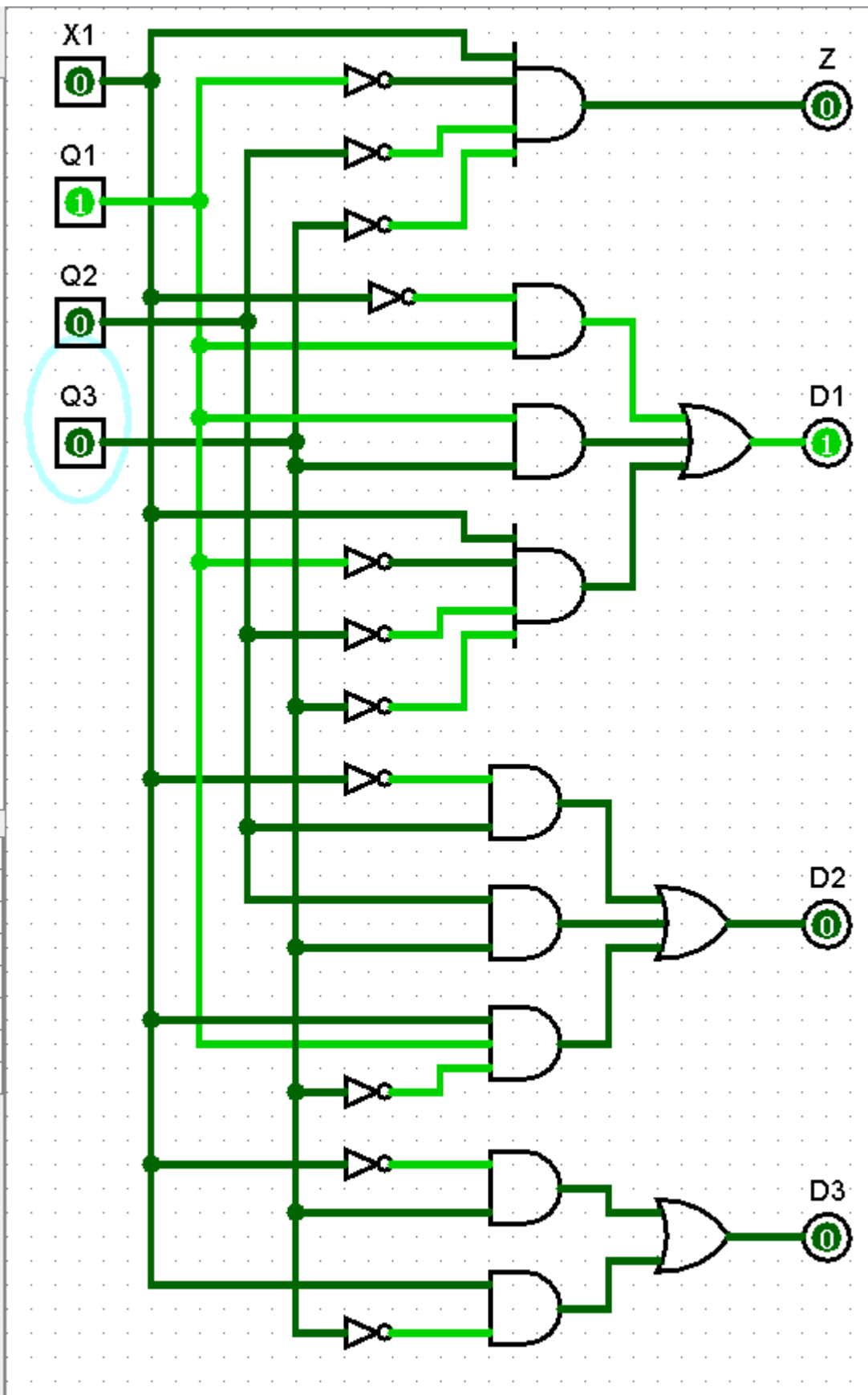


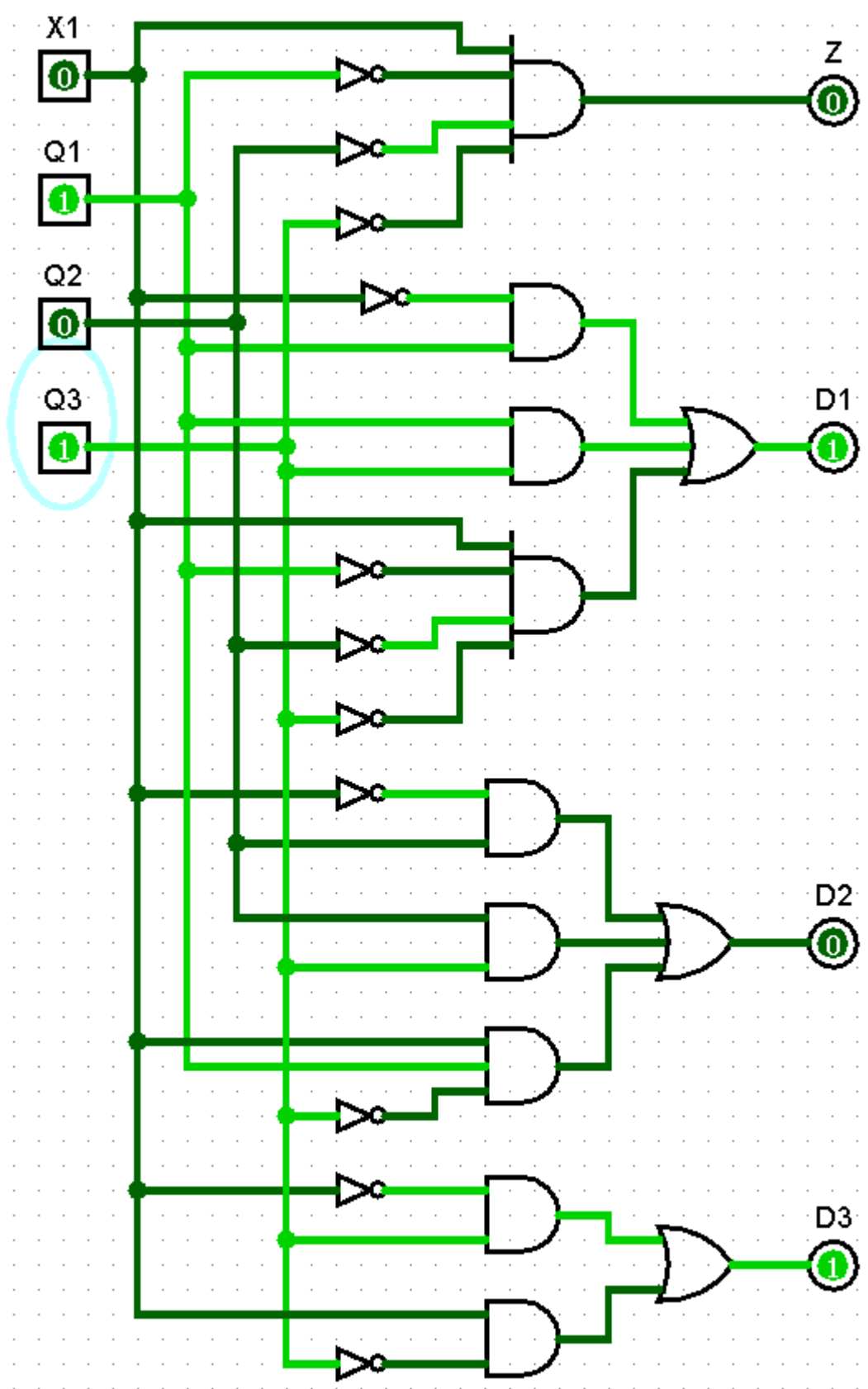


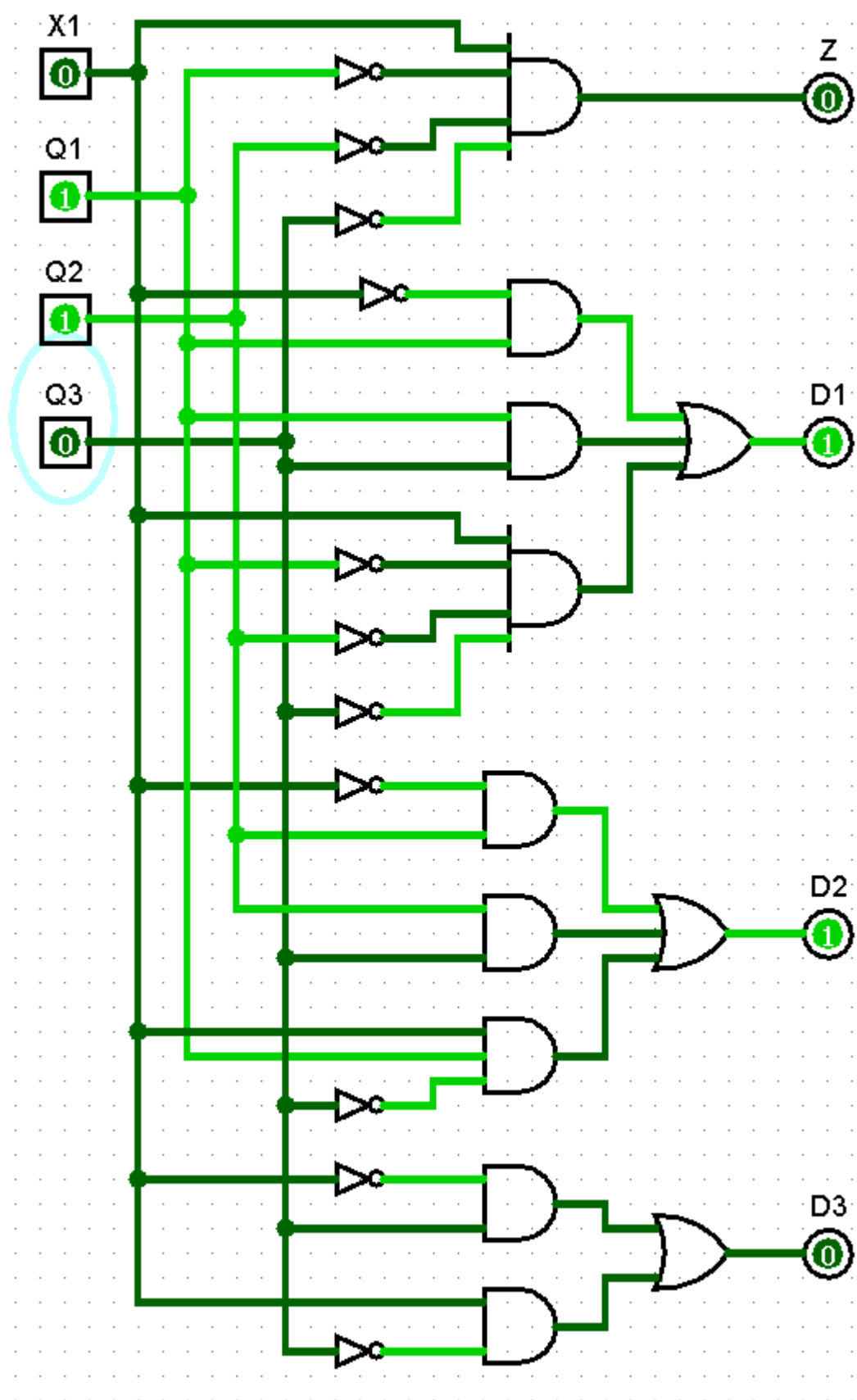


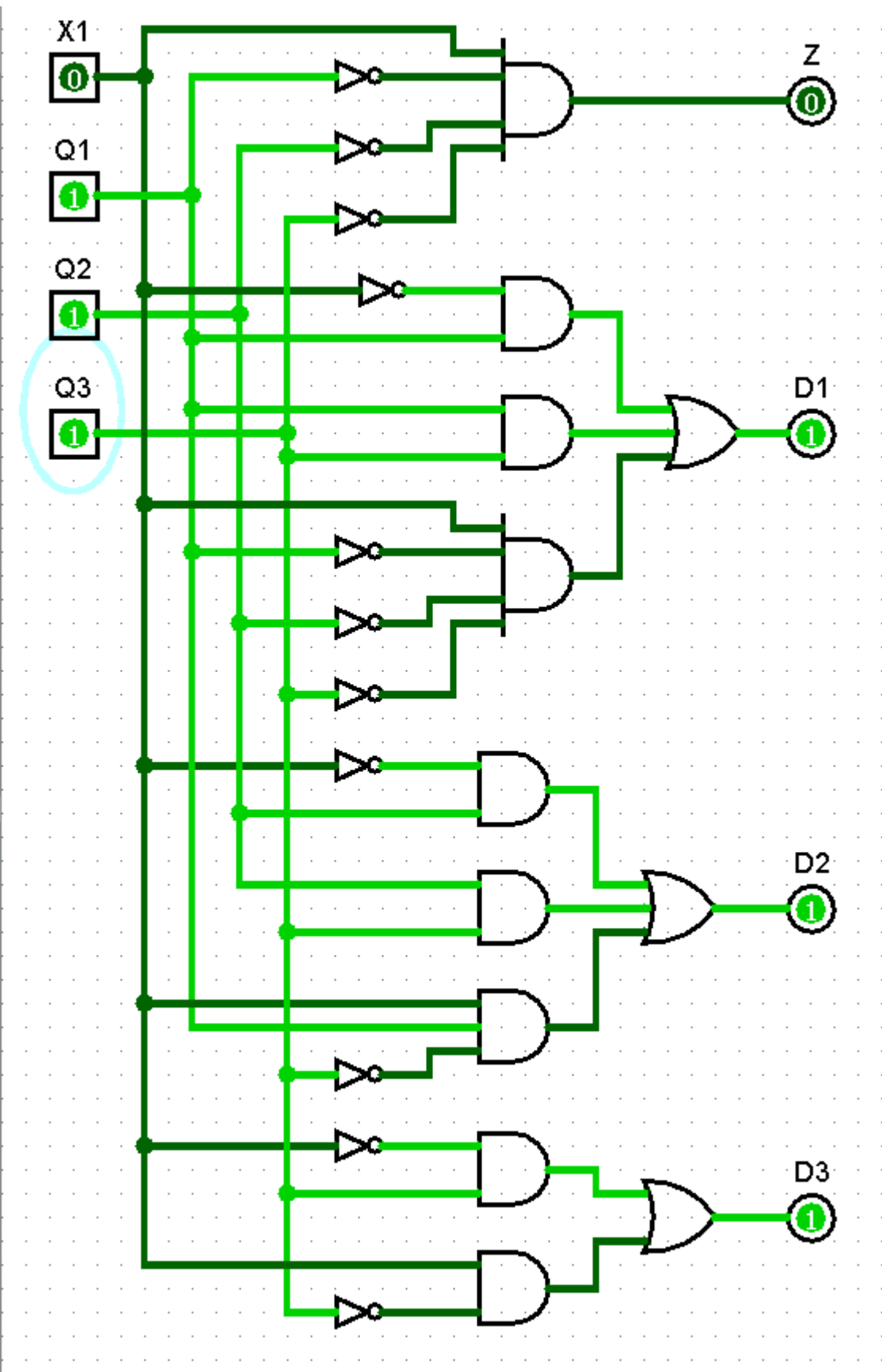


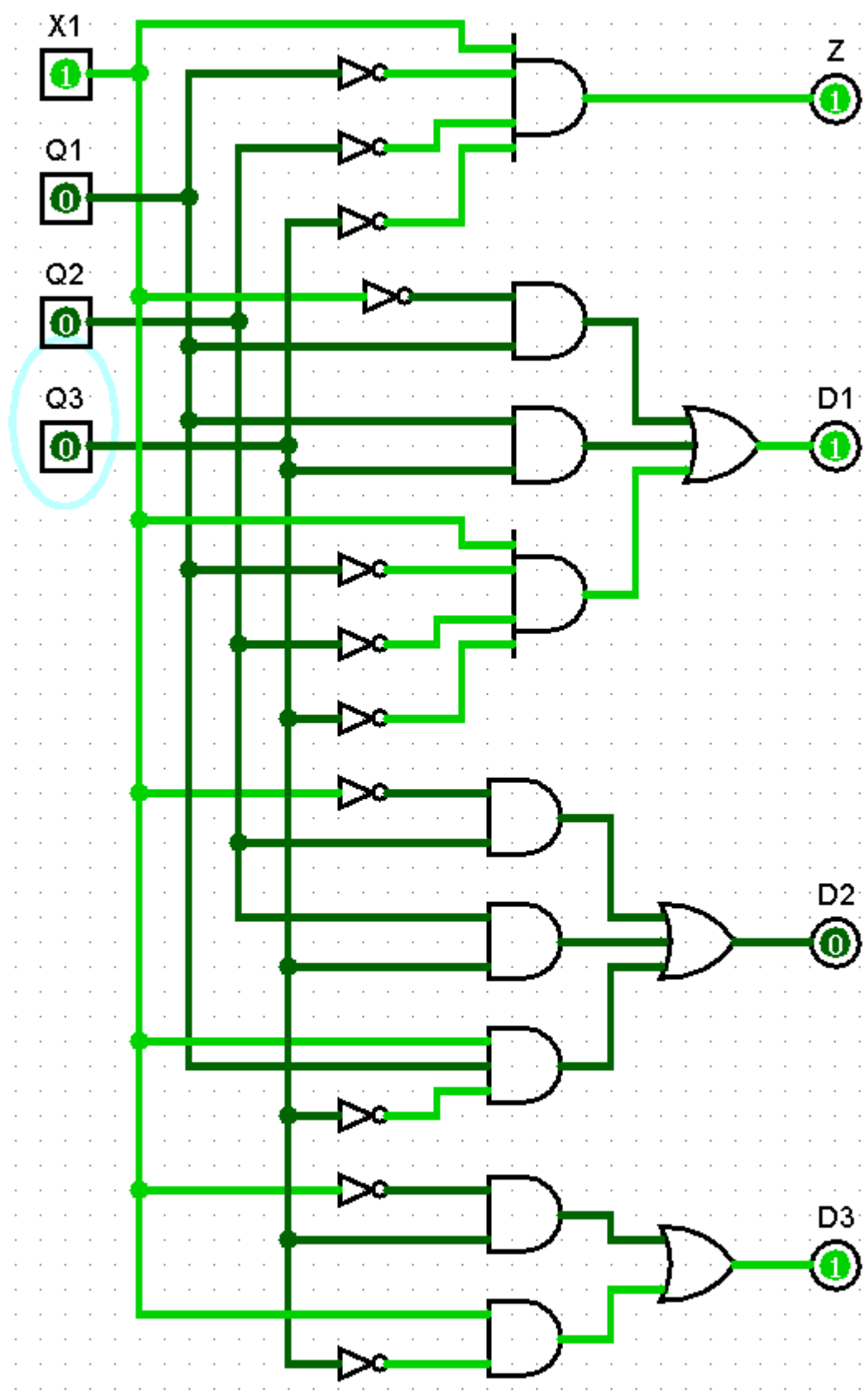


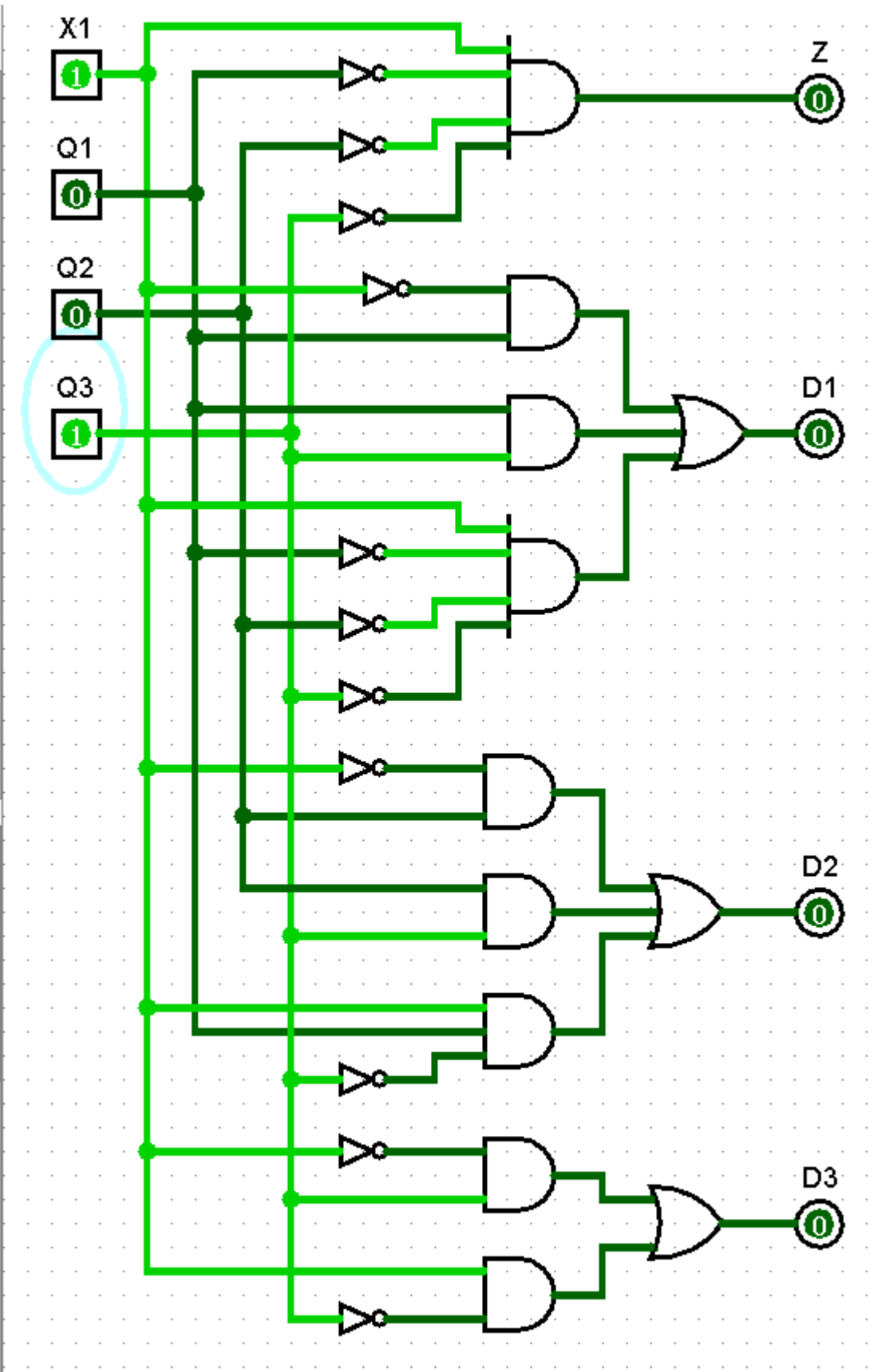


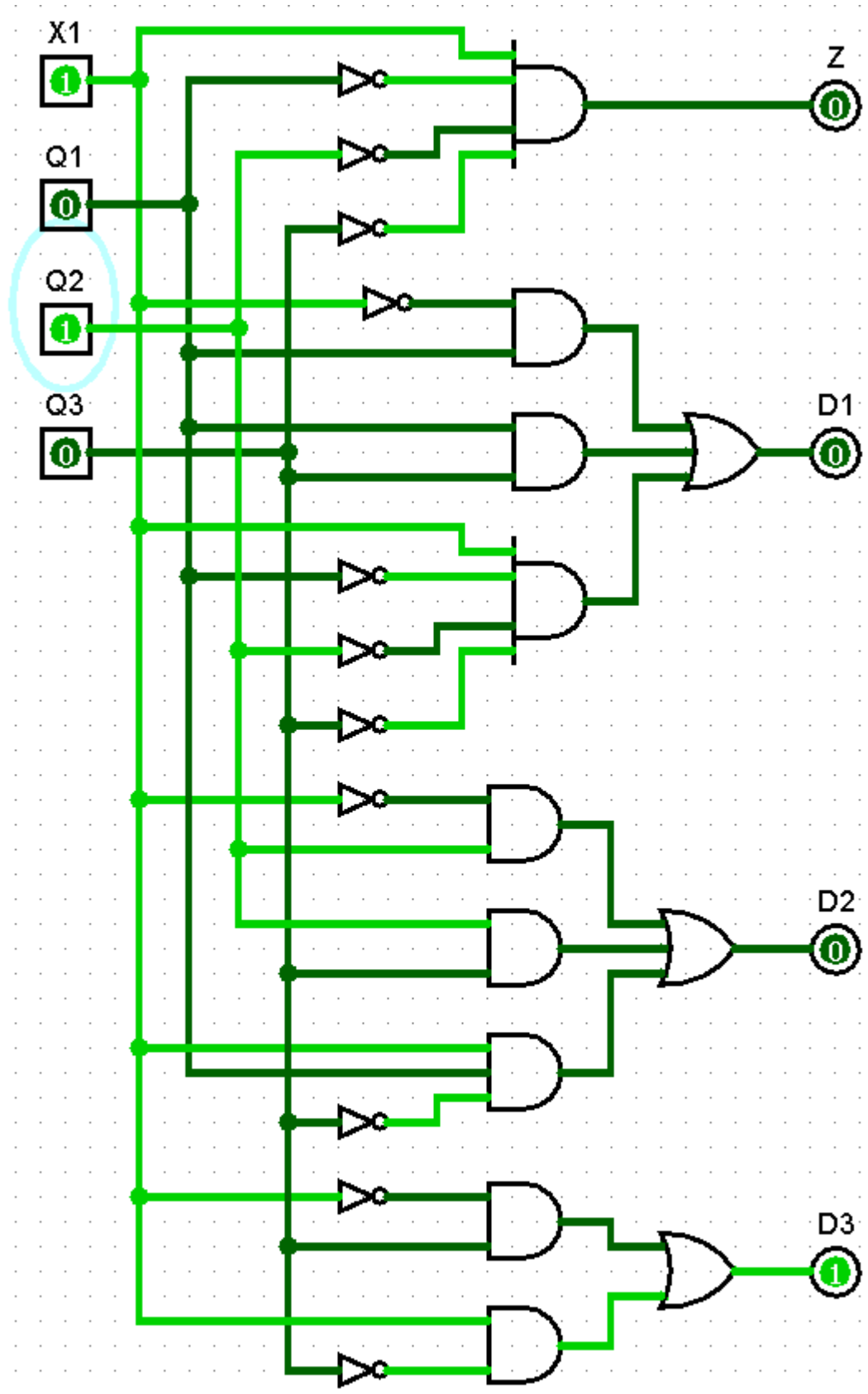


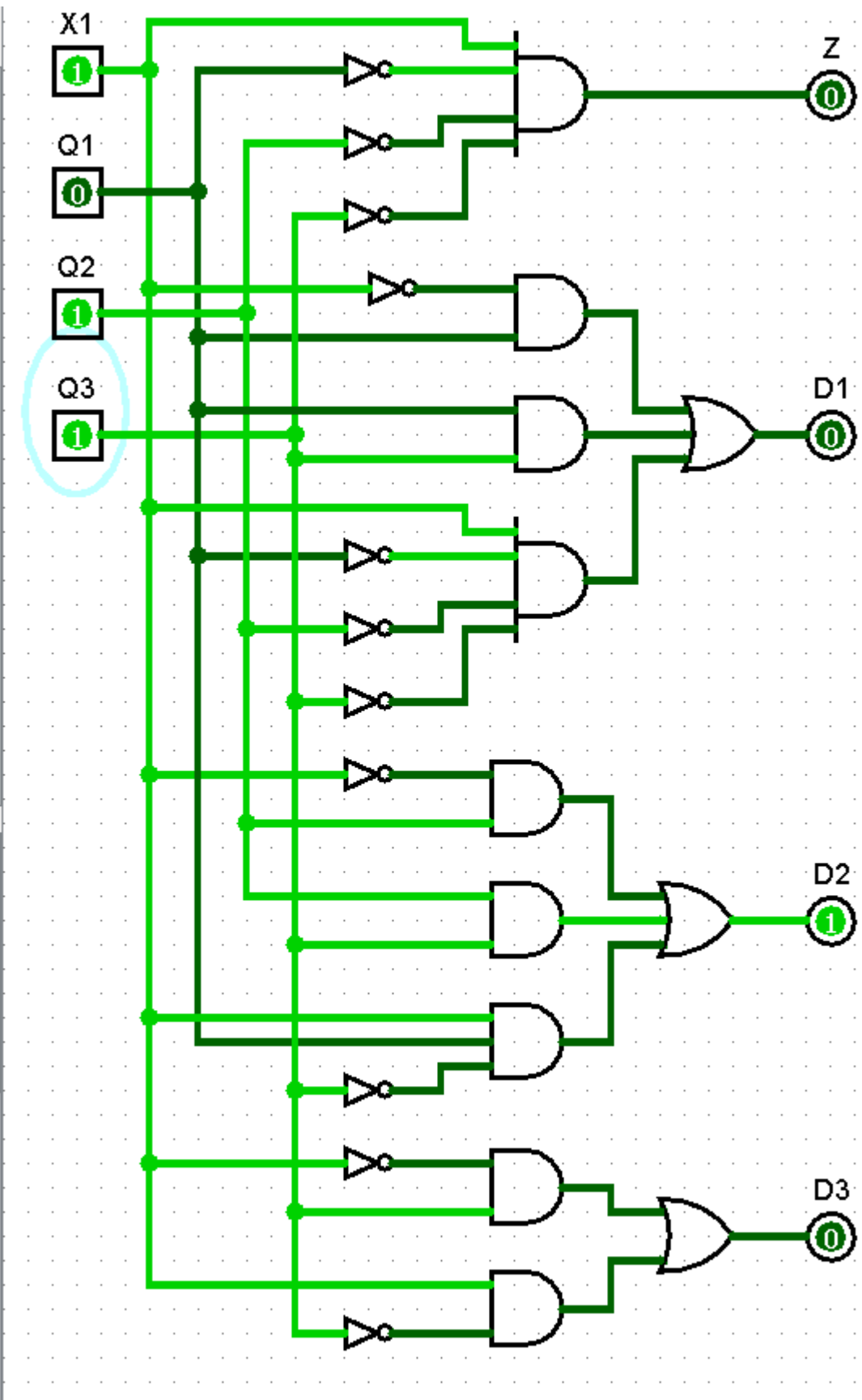

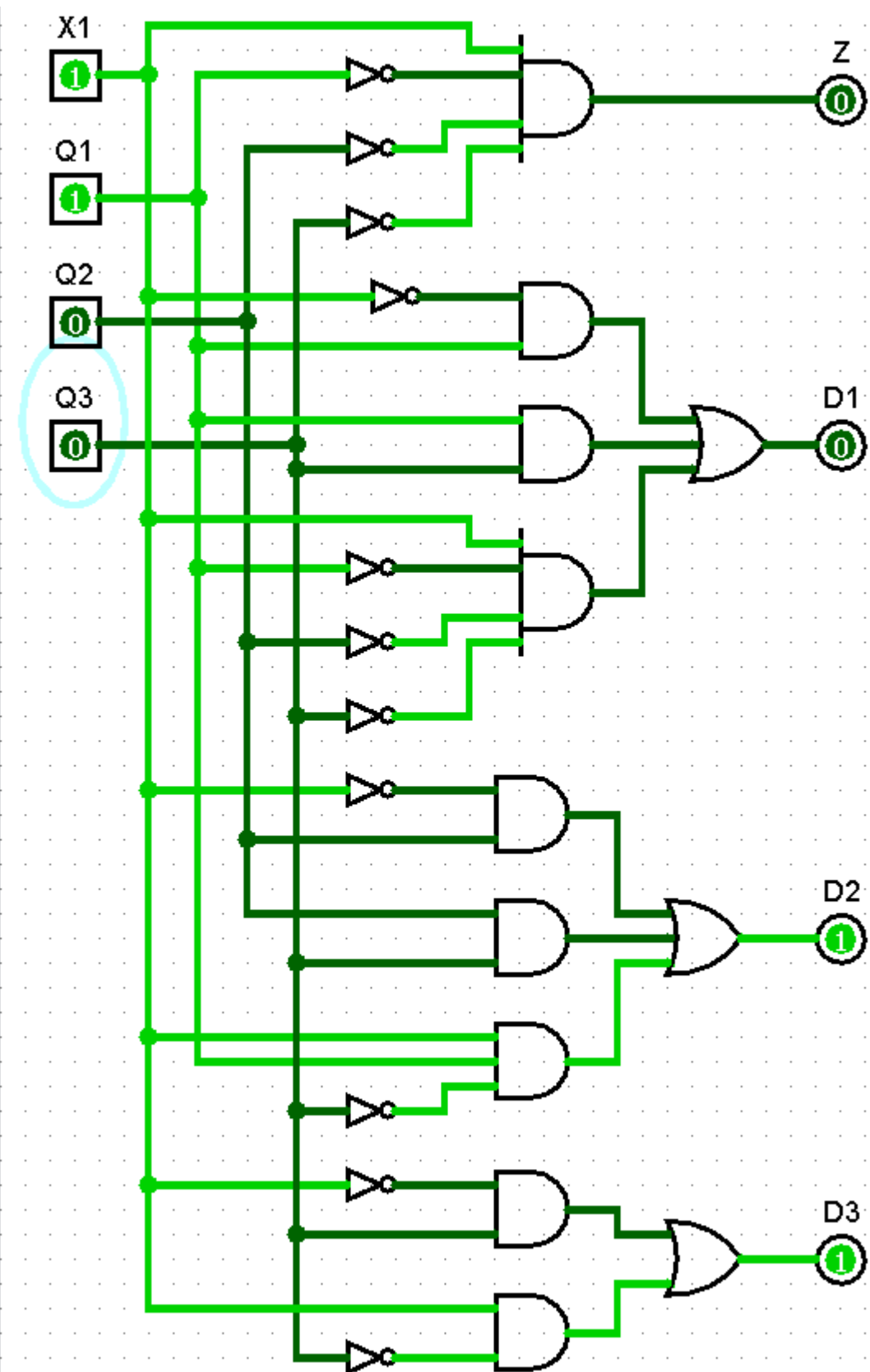


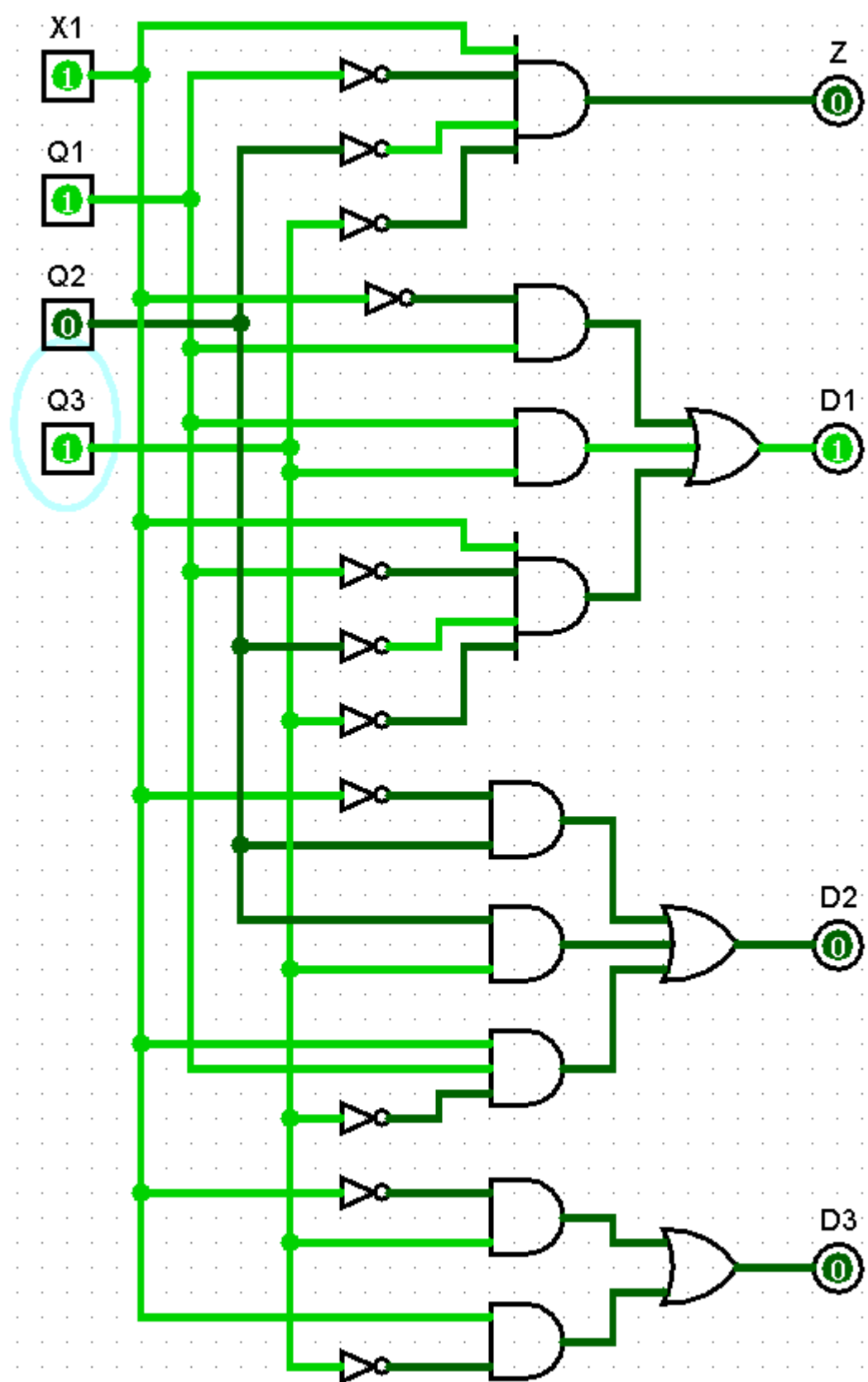


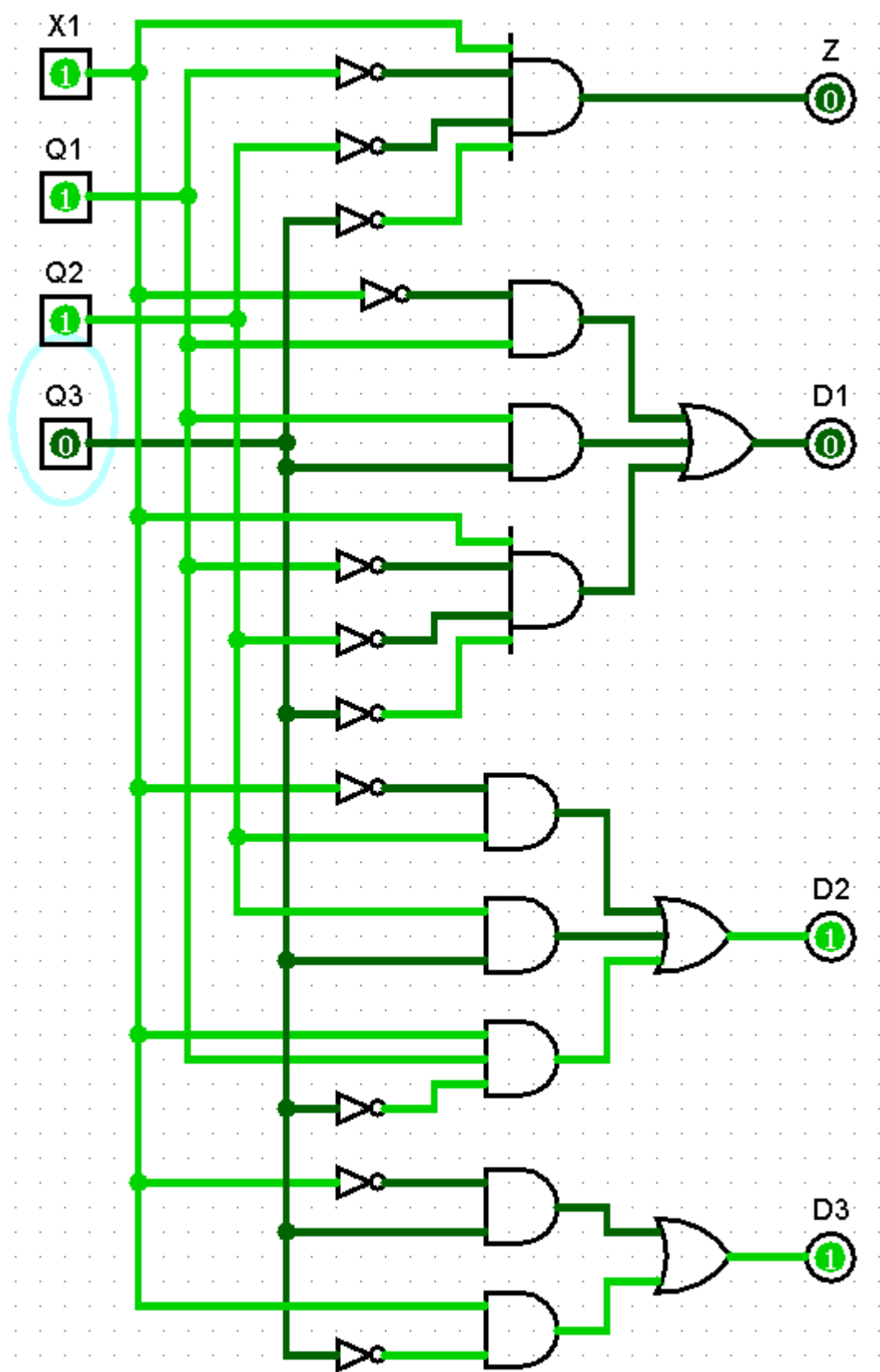


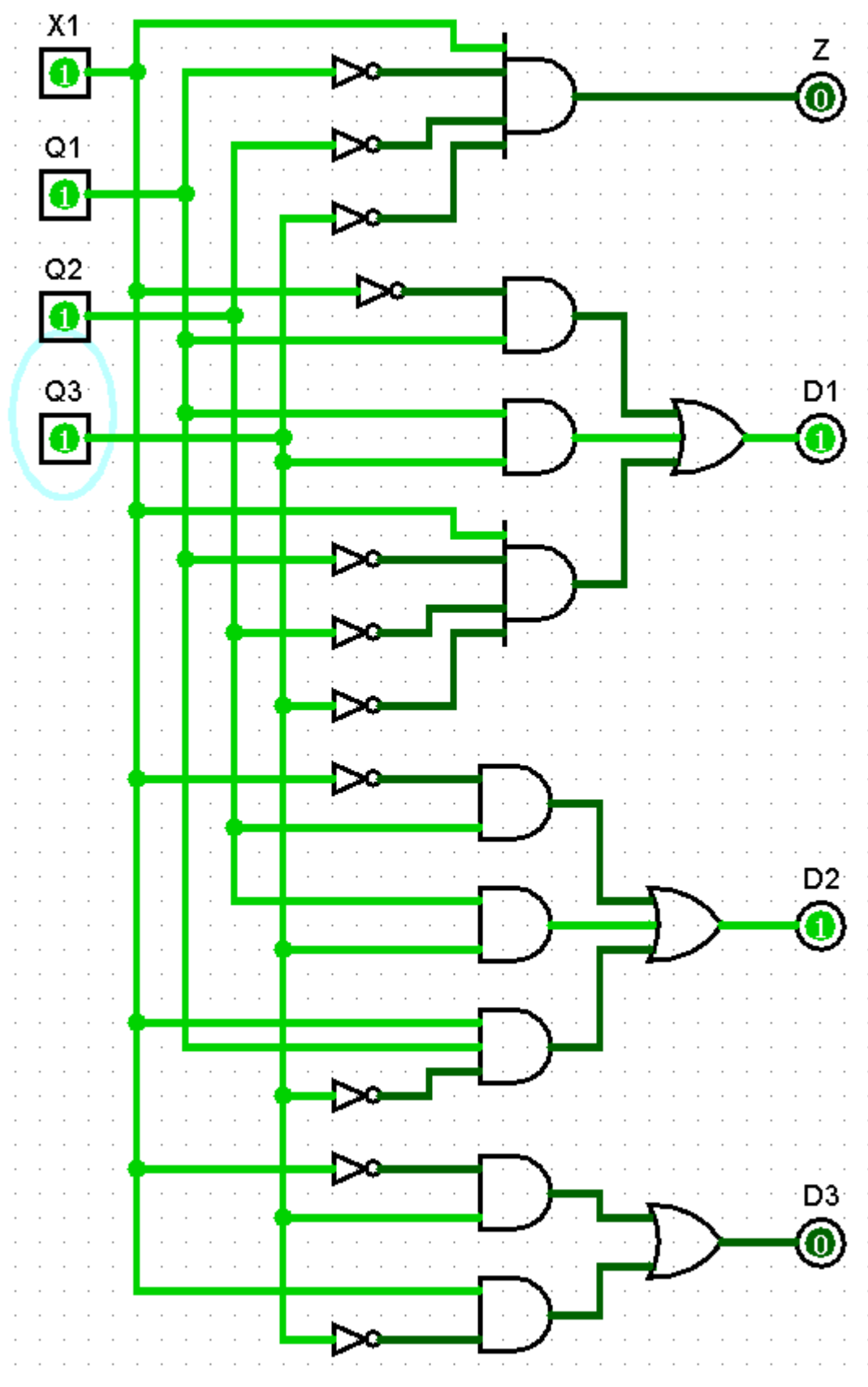



5) Модифицирана схема

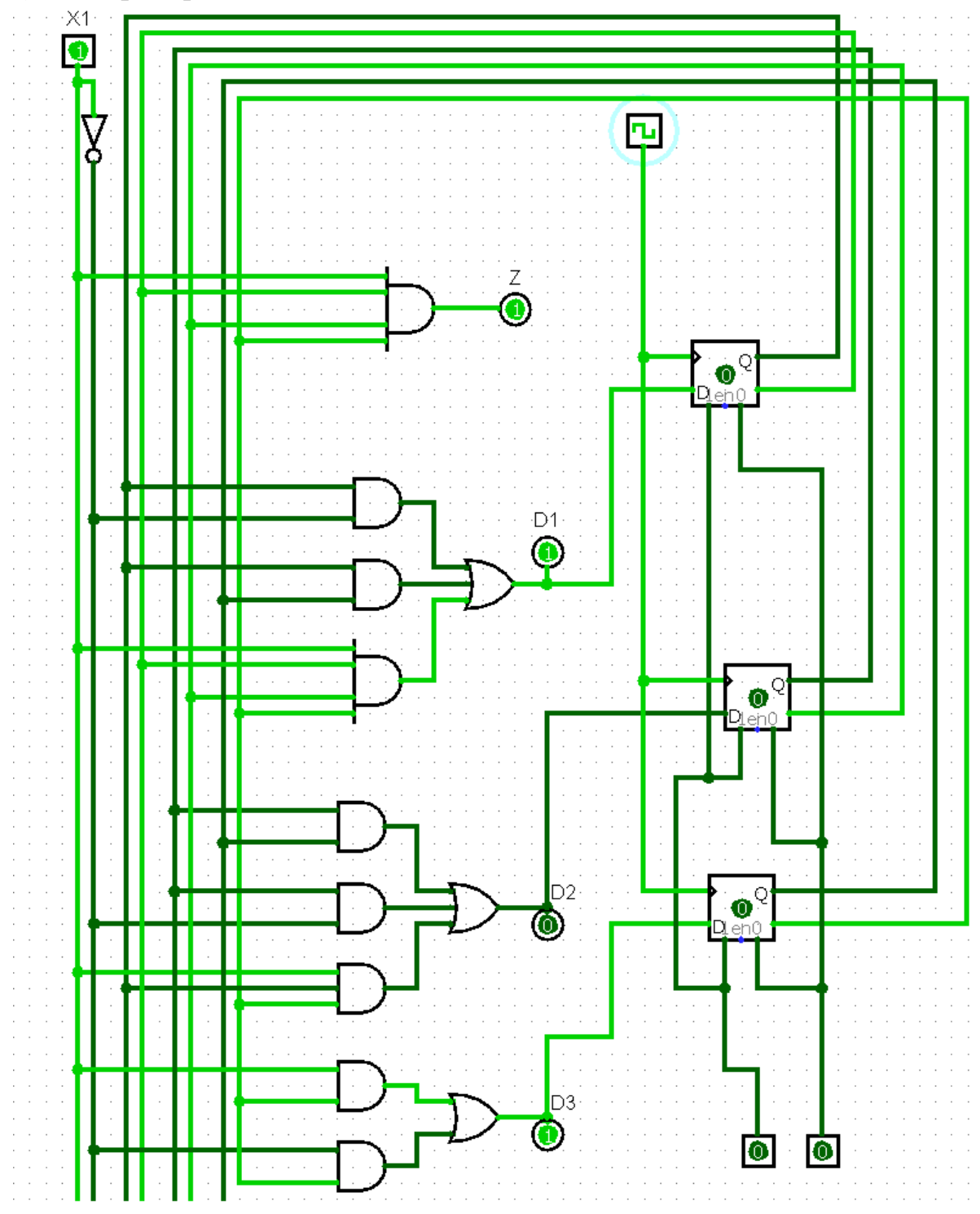


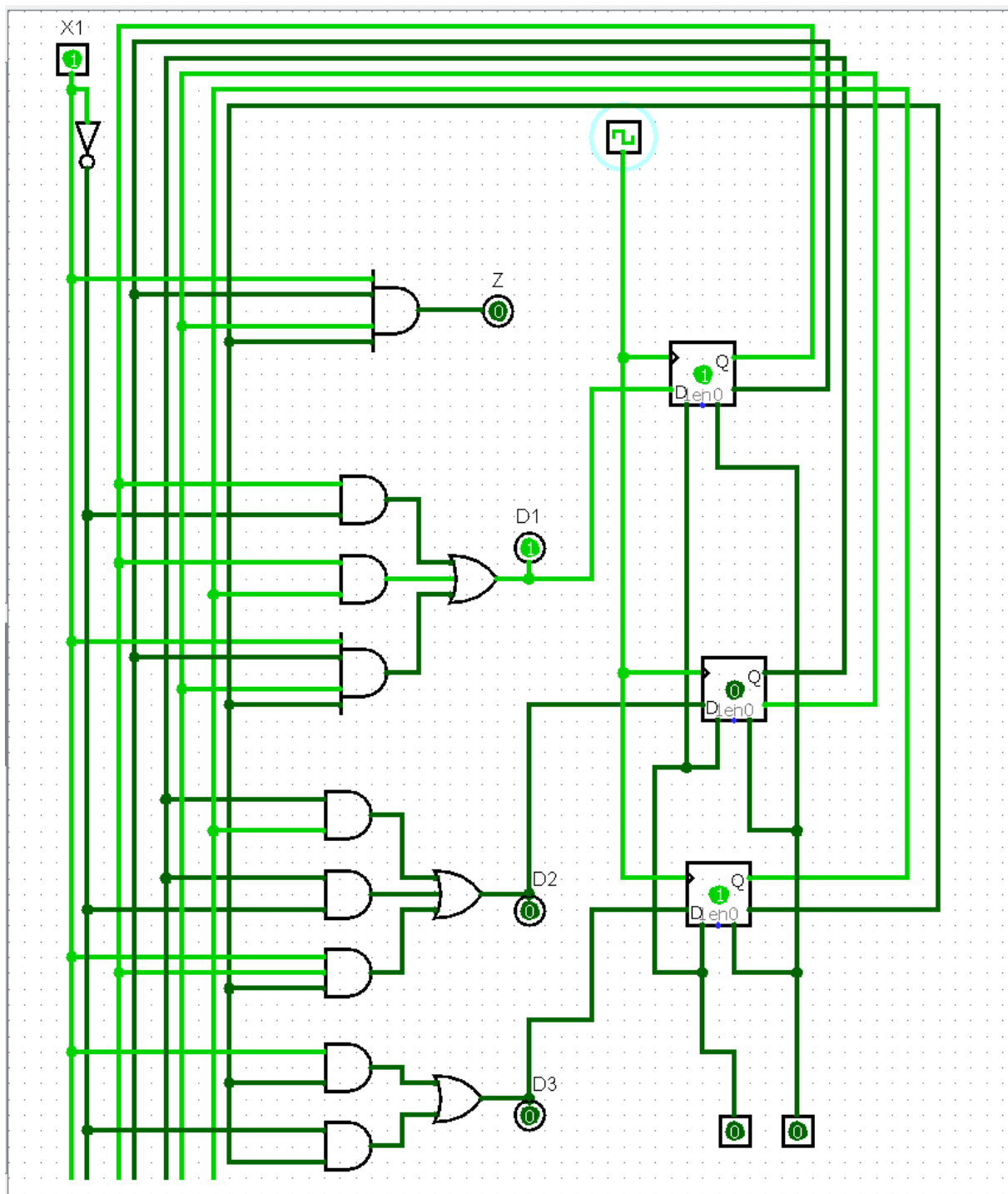


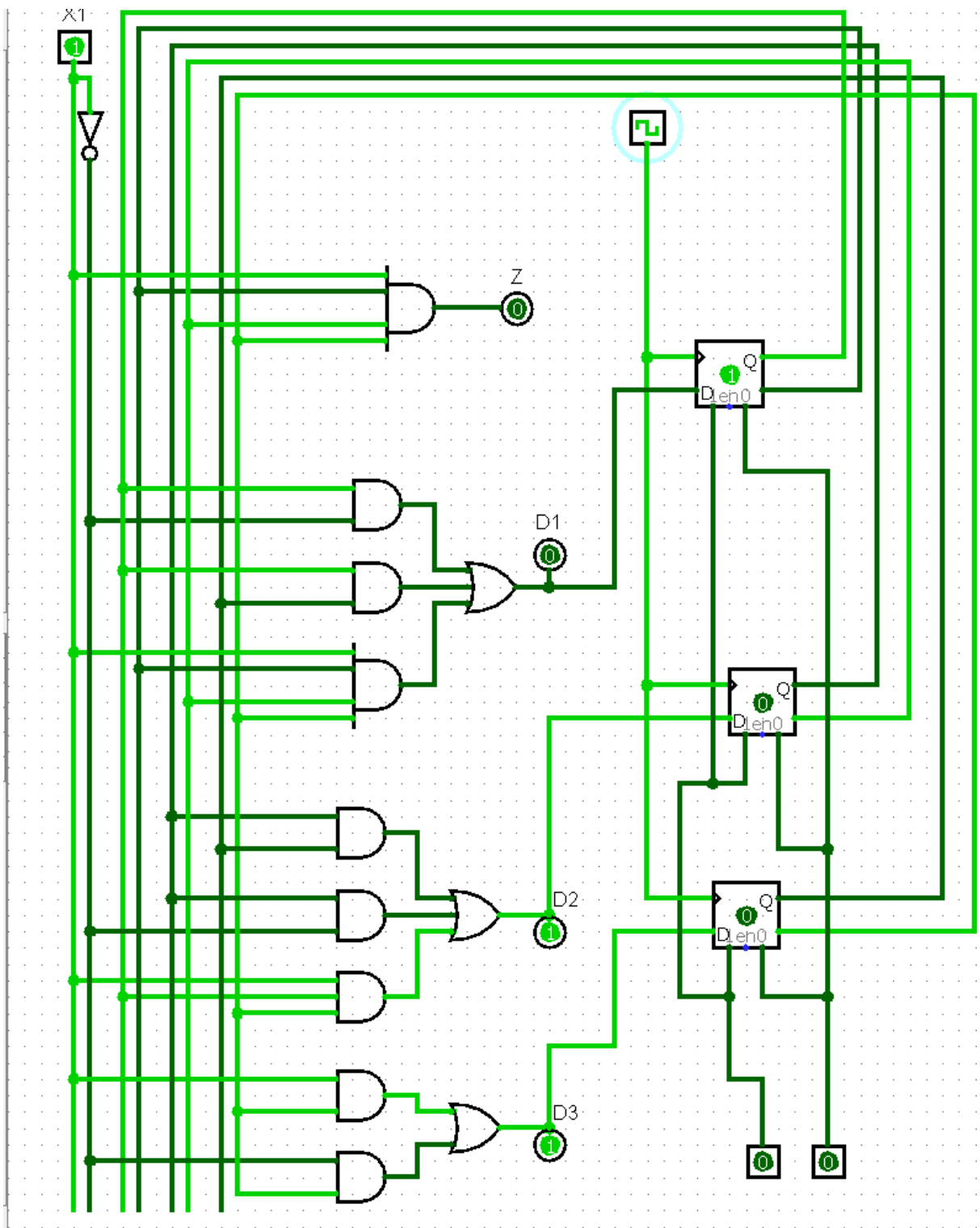

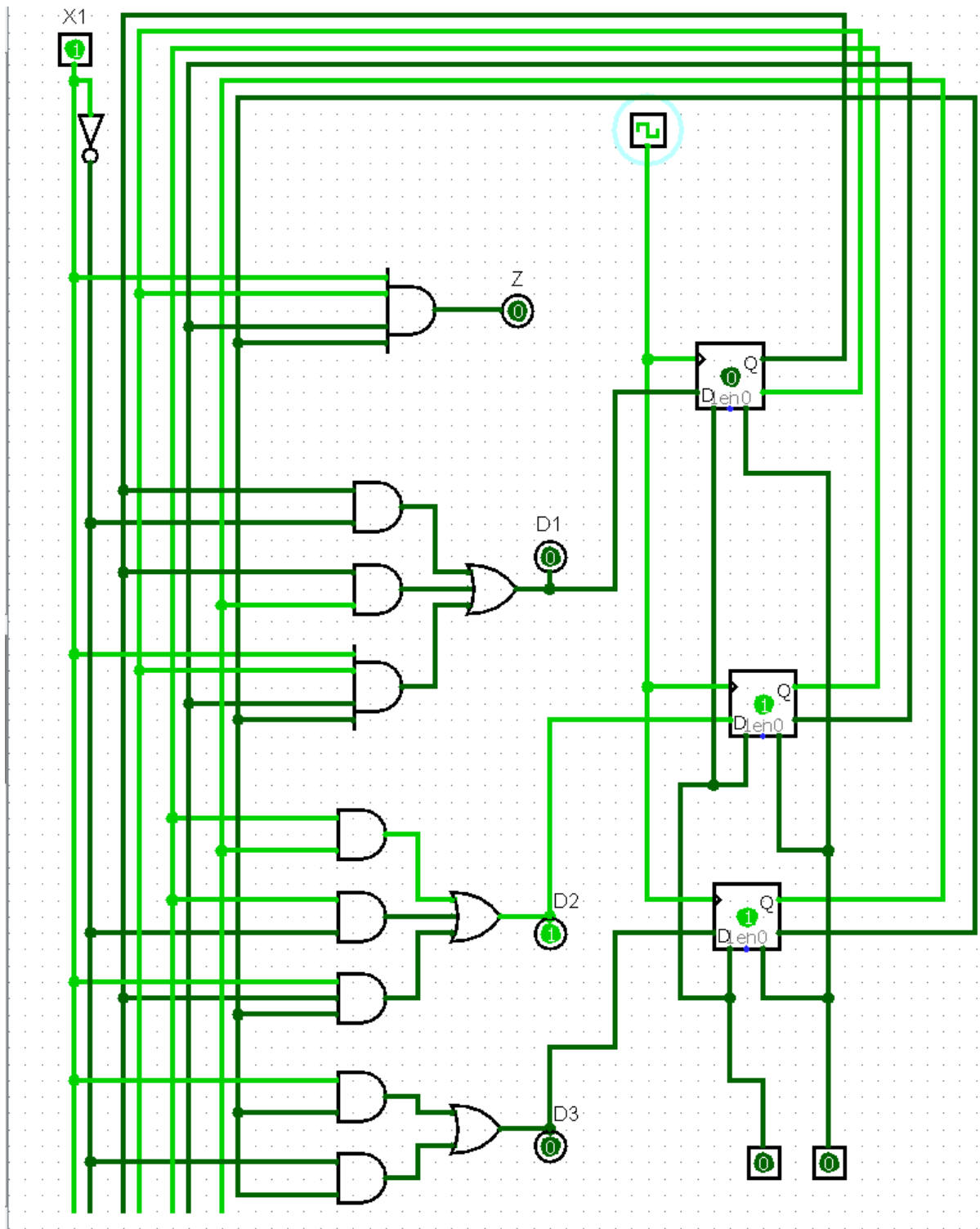

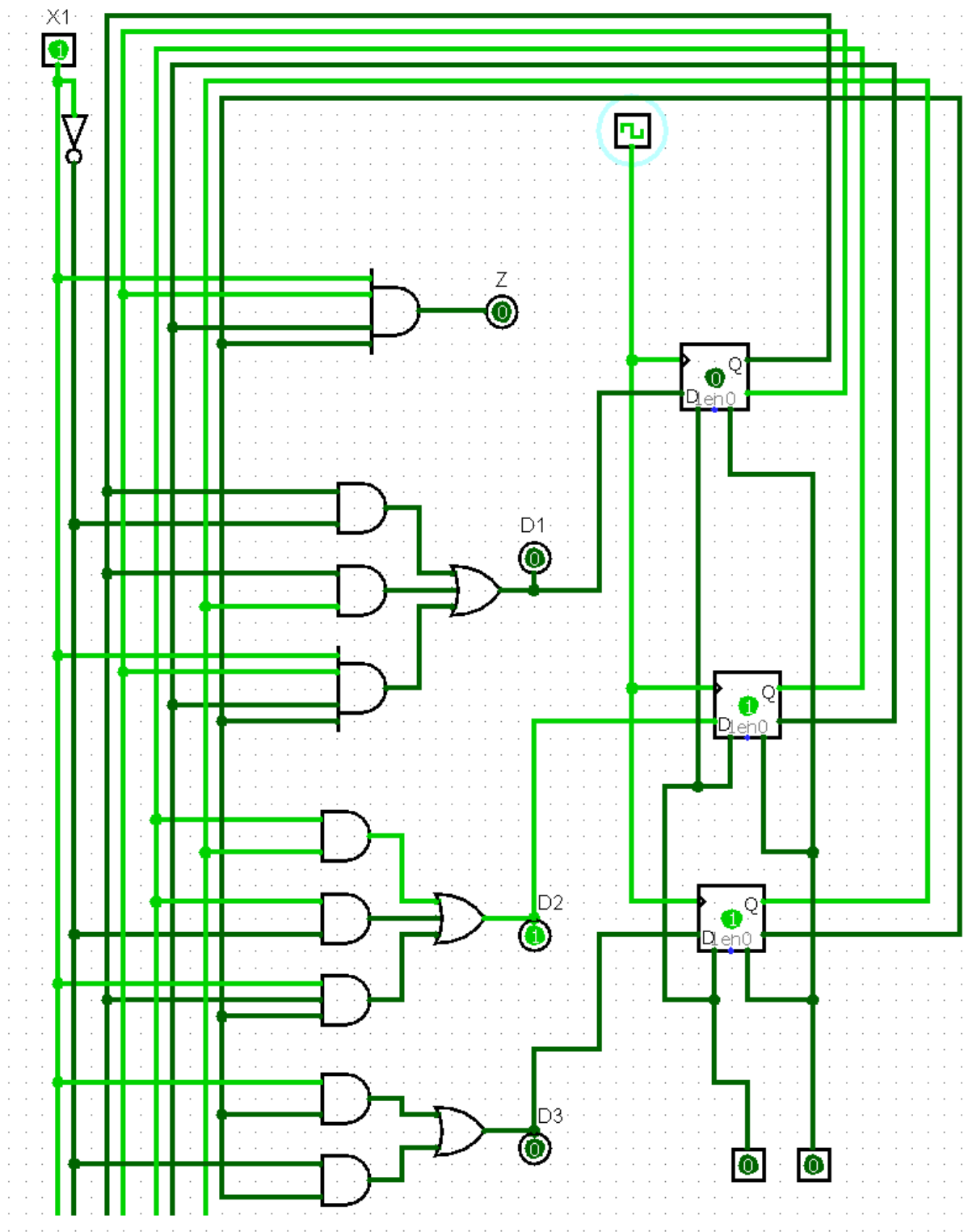

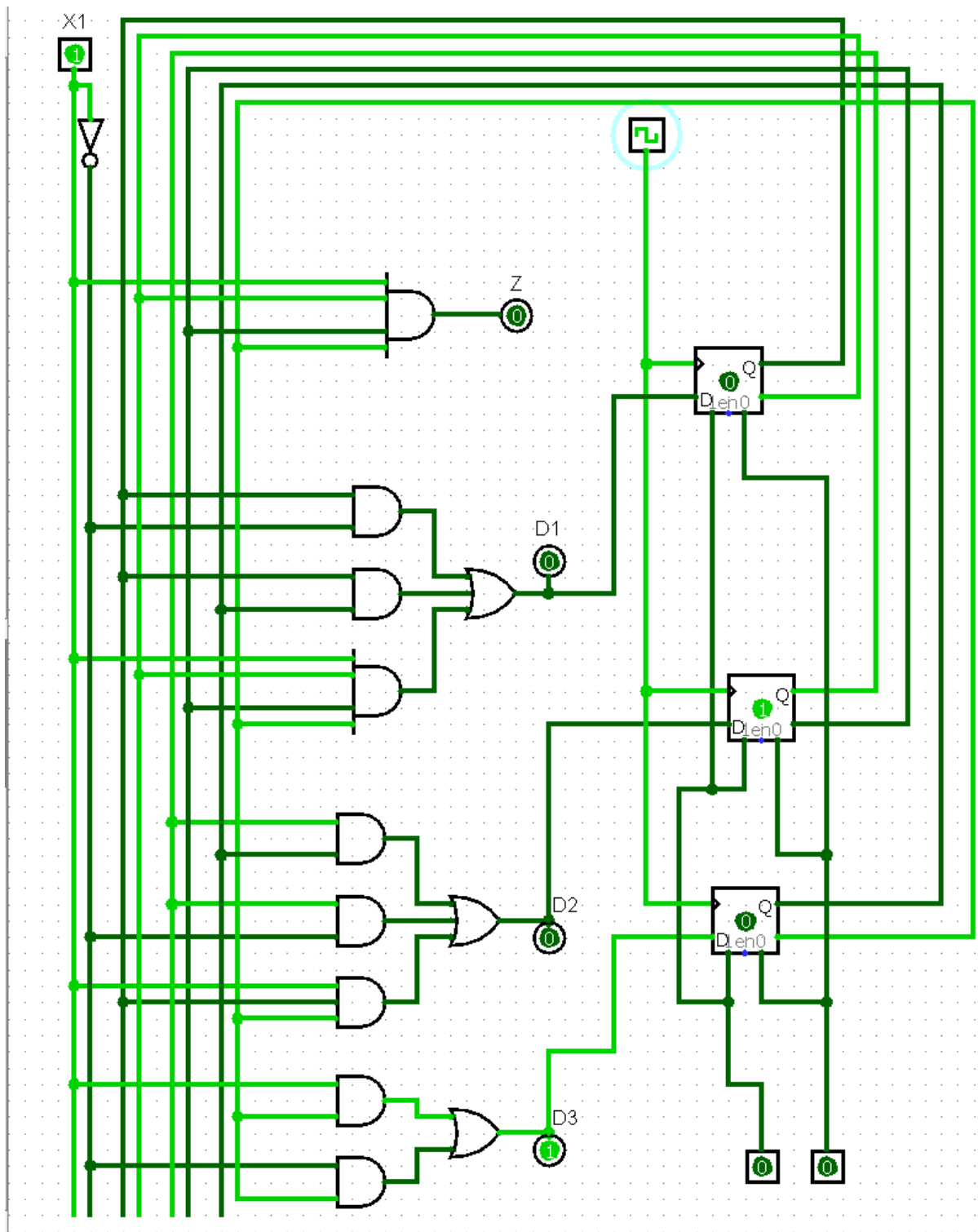

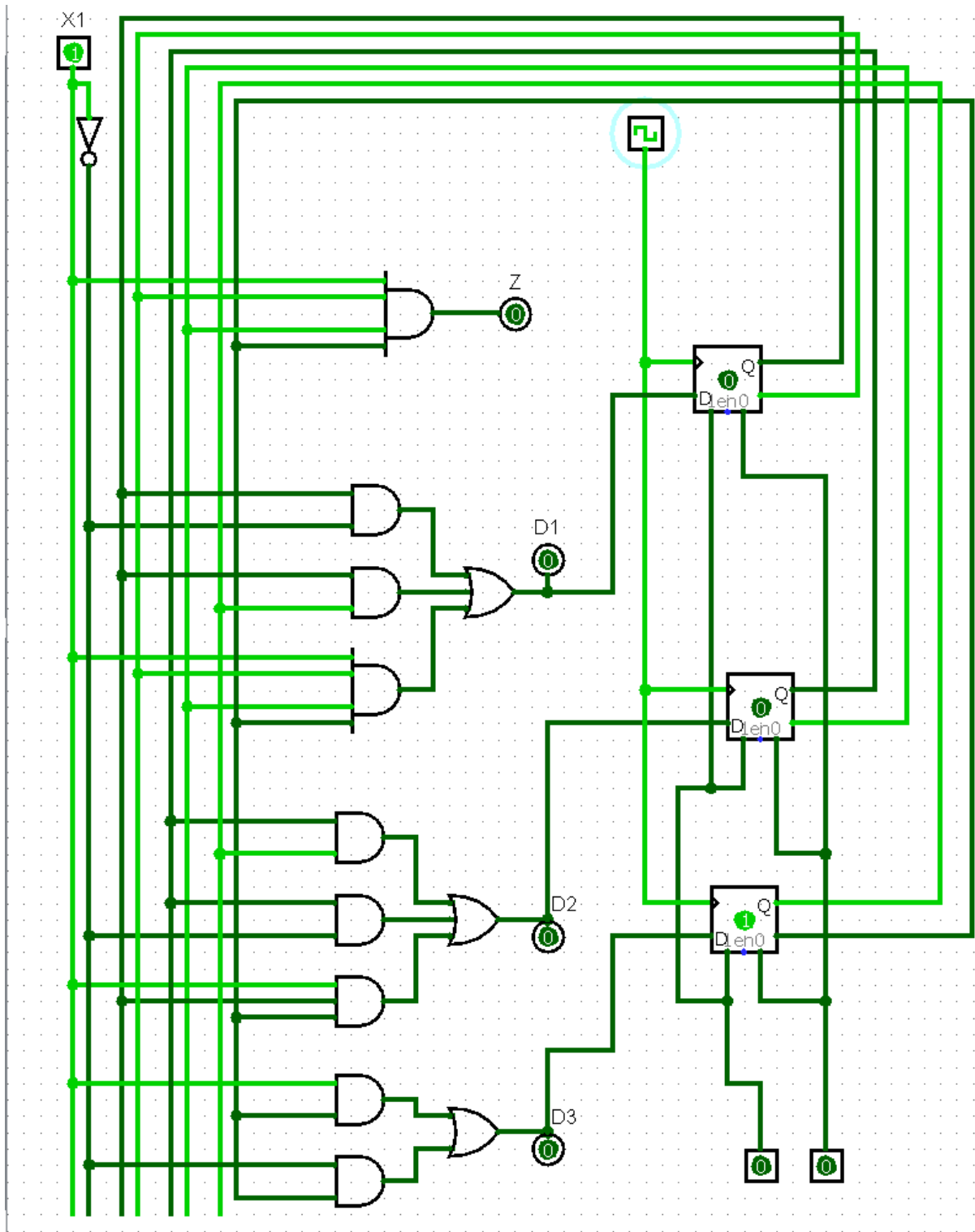

6) Схема използваща библиотеката 7400

